

# Phần bài tập


## HTSLT3

# Thiết kế dùng cổng

- Chỉ dùng khi xây dựng thư viện
  - Nhà cung cấp ASIC sẽ cung cấp thư viện ASIC Verilog dùng các cổng cơ bản
  - Và người dùng có thể tự định nghĩa các cổng (mạch) - UDP
- Yêu cầu sinh viên
    - Bài 1: Xây dựng cổng AND từ cổng NAND
    - Bài 2: Xây dựng D-FF từ cổng NAND
    - Bài 3: Xây dựng bộ cộng 1 bit và bộ cộng 4 bit
    - Bài 4: Xây dựng bộ ghép kênh 4:1
    - Bài 5: Xây dựng bộ so sánh 8 bit
    - Bài 6: Xây dựng bộ chuyển mã BCD
 
# Bài 1: Xây dựng cổng AND từ cổng NAND


```
1 // Structural model of AND gate from two NANDS
2 module and_from_nand();
3
4 reg X, Y;
5 wire F, W;
6 // Two instantiations of the module NAND
7 nand U1(W,X, Y);
8 nand U2(F, W, W);
9
10 // Testbench Code
11 initial begin
12     $monitor ("X = %b Y = %b F = %b", X, Y, F);
13     X = 0;
14     Y = 0;
15     #1 X = 1;
16     #1 Y = 1;
17     #1 X = 0;
18     #1 $finish;
19 end
20
21 endmodule
```



X = 0	Y = 0	F = 0
X = 1	Y = 0	F = 0
X = 1	Y = 1	F = 1
X = 0	Y = 1	F = 0
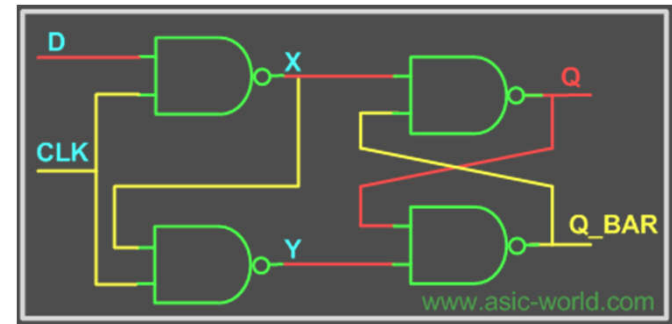
# Bài 2: Xây dựng cổng D-FF từ cổng NAND

```
1 module dff_from_nand();
2 wire Q,Q_BAR;
3 reg D,CLK;
4
5 nand U1 (X,D,CLK) ;
6 nand U2 (Y,X,CLK) ;
7 nand U3 (Q,Q_BAR,X) ;
8 nand U4 (Q_BAR,Q,Y) ;
9
10 // Testbench of above code
11 initial begin
12     $monitor("CLK = %b D = %b Q = %b Q_BAR = %b",CLK, D, Q, Q_BAR);
13     CLK = 0;
14     D = 0;
15     #3 D = 1;
16     #3 D = 0;
17     #3 $finish;
18 end
19
20 always #2 CLK = ~CLK;
21
22 endmodule
```




# Bài 3: Bộ cộng đầy đủ 1 bit và 4 bit

```
module fulladder (sum,c_out,a, b, c_in);  
  //khai báo cổng vào ra
```

```
  output sum,c_out;  
  input a, b, c_in;  
  wire s1, c1, c2;
```
 
```
  //khai báo cổng logic  
  xor (s1,a,b);  
  and (c1,a,b);  
  xor (sum,s1,c_in);  
  and (s2,s1,c_in);  
  xor (c_out, s2,c1);  
endmodule
```




# Bài 3: Bộ cộng đầy đủ 1 bit và 4 bit

```
module fulladder4 (sum, c_out, a, b, c_in);  
  //khai báo I/O port
```


```
  output[3:0] sum;  
  output c_out;  
  input [3:0] a,b;  
  input c_in;  
  wire a1, c2, c3;
```

```
  //ghép 4 bộ cộng 1 bit
```

 
```
  fulladder fa0(sum[0], c1, a[0], b[0],c_in);  
  fulladder fa1(sum[1], c2, a[1], b[1],c1);  
  fulladder fa2(sum[2], c3, a[2], b[2],c2);  
  fulladder fa3(sum[3], c_out, a[3], b[3],c3);  
endmodule
```



## Bài 4: Bộ ghép kênh 4:1

 

$s_1$	$s_0$	out
0	0	$I_0$
0	1	$I_1$
1	0	$I_2$
1	1	$I_3$

 

## Bài 4: Bộ ghép kênh 4:1

```
module mux4_to_1 (out, i0, i1, i2, i3, s1, s0);  
  
    output out;  
    input i0, i1, i2, i3;  
    input s1,s0;  
    wire s1n,s0n;  
    wire y0,y1, y2, y3;  
  
    not (s1n,s1);  
    not (s0n;s0);  
    and (y0, i0, s1n, s0n);  
    and (y1, i1, s1n, s0);  
    and (y2, i2, s1, s0n);  
    and (y3, i3, s1, s0);  
    or (out, y0, y1, y2, y3);  
endmodule
```



# Bài 4: Bộ ghép kênh 4:1

```

1 module mux_from_gates ();
2 reg c0,c1,c2,c3,A,B;
3 wire Y;
4 //Invert the sel signals
5 not (a_inv, A);
6 not (b_inv, B);
7 // 3-input AND gate
8 and (y0,c0,a_inv,b_inv);
9 and (y1,c1,a_inv,B);
10 and (y2,c2,A,b_inv);
11 and (y3,c3,A,B);
12 // 4-input OR gate
13 or (Y, y0,y1,y2,y3);
14
15 // Testbench Code goes here
16 initial begin
17     $monitor (
18         "c0 = %b c1 = %b c2 = %b c3 = %b A = %b B = %b Y = %b",
19         c0, c1, c2, c3, A, B, Y);

```

```

c0 = 0 c1 = 0 c2 = 0 c3 = 0 A = 0 B = 0 Y = 0
c0 = 1 c1 = 0 c2 = 0 c3 = 0 A = 1 B = 0 Y = 0
c0 = 0 c1 = 1 c2 = 0 c3 = 0 A = 1 B = 0 Y = 0
c0 = 1 c1 = 1 c2 = 0 c3 = 0 A = 1 B = 0 Y = 0
c0 = 0 c1 = 0 c2 = 1 c3 = 1 A = 1 B = 1 Y = 1
c0 = 1 c1 = 0 c2 = 1 c3 = 1 A = 1 B = 1 Y = 1
c0 = 0 c1 = 1 c2 = 0 c3 = 1 A = 1 B = 1 Y = 1
c0 = 1 c1 = 1 c2 = 0 c3 = 1 A = 0 B = 1 Y = 1
c0 = 0 c1 = 0 c2 = 0 c3 = 0 A = 0 B = 1 Y = 0
c0 = 1 c1 = 0 c2 = 1 c3 = 0 A = 0 B = 1 Y = 0
c0 = 0 c1 = 1 c2 = 1 c3 = 0 A = 0 B = 1 Y = 1
c0 = 1 c1 = 1 c2 = 1 c3 = 0 A = 0 B = 1 Y = 1
c0 = 0 c1 = 0 c2 = 0 c3 = 1 A = 0 B = 1 Y = 0
c0 = 1 c1 = 0 c2 = 0 c3 = 1 A = 0 B = 1 Y = 0
c0 = 0 c1 = 1 c2 = 0 c3 = 1 A = 0 B = 1 Y = 1

```


```

20 c0 = 0;
21 c1 = 0;
22 c2 = 0;
23 c3 = 0;
24 A = 0;
25 B = 0;
26 #1 A = 1;
27 #2 B = 1;
28 #4 A = 0;
29 #8 $finish;
30 end
31
32 always #1 c0 = ~c0;
33 always #2 c1 = ~c1;
34 always #3 c2 = ~c2;
35 always #4 c3 = ~c3;
36
37 endmodule

```
 
# Bài 5: Bộ so sánh 8 bit

- Viết module Verilog và testbench mô phỏng mô tả bộ so sánh 2 giá trị byte  $a$  và  $b$  theo mô hình mức cổng
  - Giá trị đầu ra  $d$  sẽ =1 nếu  $a=b$ , =0 trong các trường hợp còn lại.
  - Đầu ra được kích hoạt nếu  $en=1$ ; nếu  $en=0$  thì  $d=z$ .




# Bài 5: Bộ so sánh 8 bit

```
module comp(d,a,b,en);
input en;
input[7:0]a,b;
output d;
wire [7:0]c;
wire dd;
xor g1[7:0](c,b,a);
or(dd,c);
notif1(d,dd,en);
Endmodule
//=====
module comp_tb;
reg[7:0]a,b;
reg en;
comp gg(d,a,b,en);
```

```
initial
begin
a = 8'h00;
b = 8'h00;
en = 1'b0;
end
always
#2 en = 1'b1;
always
begin
#2 a = a+1'b1;
#2 b = b+2'd2;
end
initial $monitor($time," en = %b , a
= %b ,b = %b ,d =
%b ",en,a,b,d);
initial #30 $stop;
endmodule
```

## Bài 6: Bộ mã hoá BCD

 

# Bài 6: Bộ mã hoá BCD

Chữ số thập phân	Từ mã nhị phân
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

